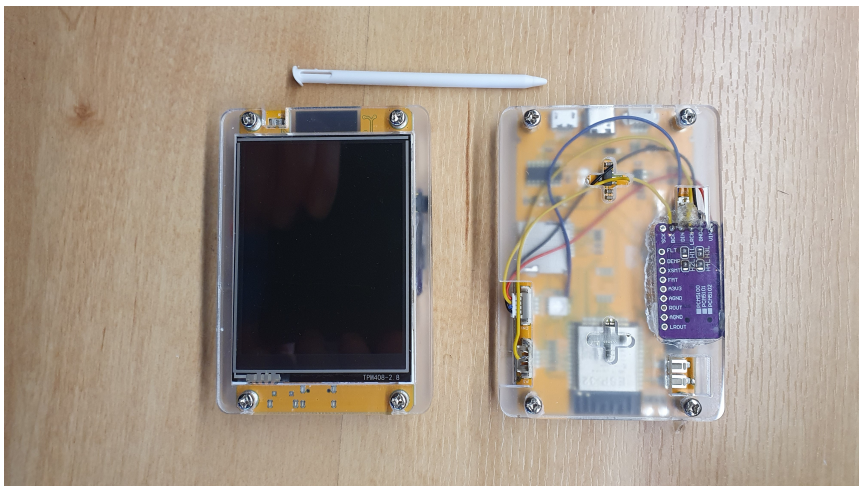


## Workshop Internetradio met CYD ( cheap yellow display )

Dit project is in circa 3 uur te bouwen, kosten project 15 euro

Nodig : soldeerbout met scherpe punt  
dubbelzijdig tape  
kleine kruisschroevendraaier



## Stap 1 PCM5102A voorbereiden

Op onderzijde print H1L/H2L/H3L/H4L verbinden volgens afbeelding



## Step 2

### IO22- BCK direct solderen op connector P3 pin IO22


**IO17-DIN** direct solderen op led IO17

## IO27-LCK connector CN1

### GND-GND connector CN1

### 3.3 - VIN connector CN1

ESP32-2432S028R Ver.1 and PCM5102A

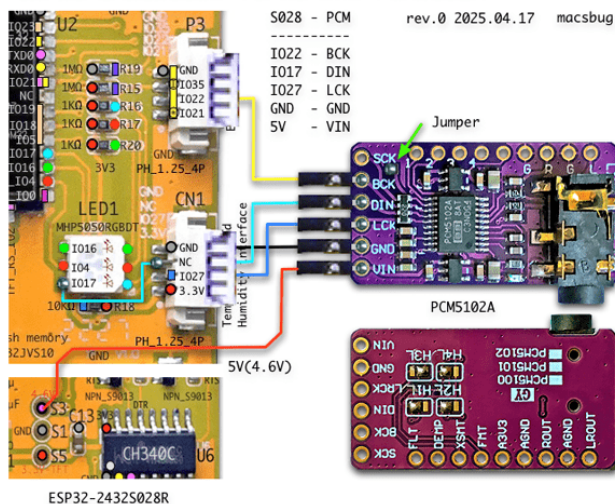

### Stap 3

**De software is vooraf geïnstalleerd en er kan direct getest worden**

### Step 4

PCM5102A met dubbelzijdig tape vastzetten op ESP32-2432S028R en behuizing plaatsen.